

Atividade 02 - Não idealidades - Resposta em frequência

Objetivo: Analisar, simular e montar o comportamento do ganho e fase de amplificador com ampop em função da frequência. Utilizando os ampops LM741 e TL081

- 1) Analise os circuitos apresentados na apresentados na figura 1.

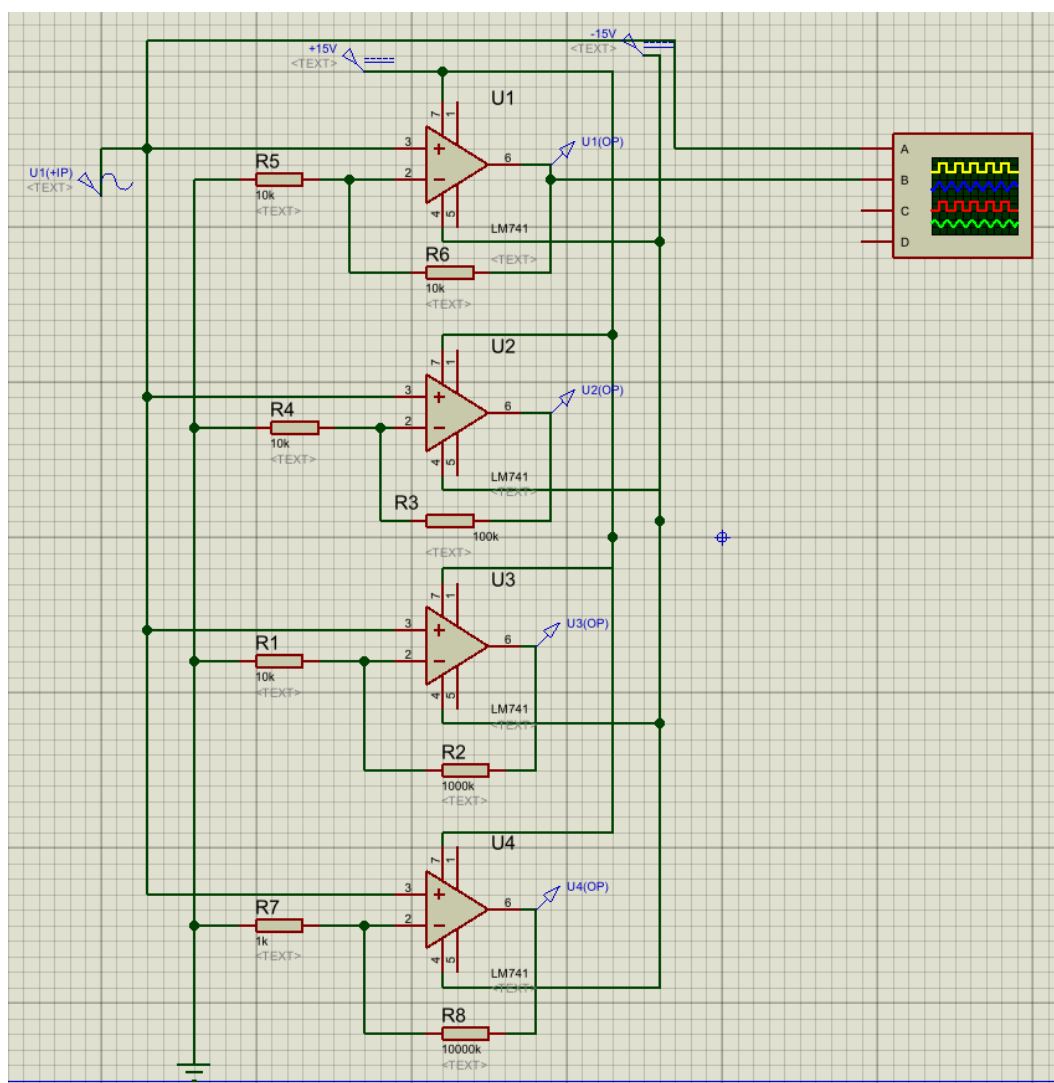


Figura 1 – Circuitos a serem analisados

- 2) Determine o ganho dos circuitos.
- 3) Teóricamente trace a resposta em frequência de ganho e fase dos circuitos.
- 4) Com simulador, trace as curvas de resposta de ganho e fase.
- 5) Na simulação troque o LM741 por um TL081/082, e repita os itens 3 e 4.

- 6) Analise os resultados obtidos na simulação. Compare o circuitos
- 7) Monte em bancada dois dos circuitos e trace as curvas de ganho e fase em função da frequência.
 - Certifique-se que os ampops do circuitos montados não saturem
 - Certifique-se que a amplitude da tensão de entrada seja sempre a mesma com a variação da frequência.
 - Utilize a tabela 1 para obter os pontos para traçar as curvas dos experimento em bancada
- 8) Analise, compare e justifique os resultados obtidos nas análises teórica, simulação e bancada

Ventrada(V_e)	Vsaída(V_s)	frequência	Ganho(V_s/V_e)	Defasagem

Tabela 1 – Valores medidos e calculados